

Boce, 13/04/25

Ely Neto


Lista 1. → P. Digital 1 → Prof. Fabiano Ramos

① Desenhe em Logglin, as seguintes portas lógicas, utilize de quaisquer portas lógicas:


I) $\bar{A} + \bar{B} : (C + D)$

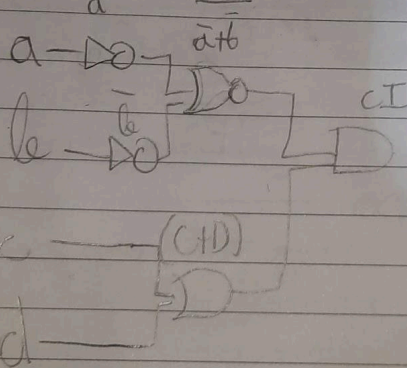II) $\bar{A} \cdot B + (\bar{C} \cdot D)$

(CI) → $(\bar{A} + \bar{B}) \cdot (C + D)$



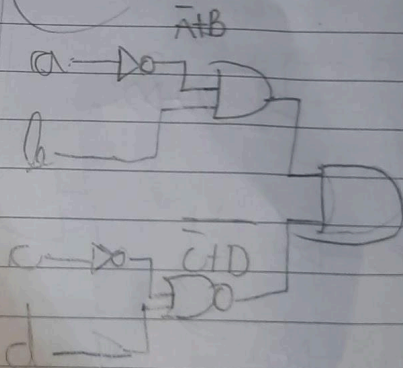(CII) → $\bar{A} \cdot B + \bar{C} \cdot D$



6) Transformar as lógicas do item 5 para implementar as mesmas utilizando somente NANDs de duas entradas e inversores. (pode implementar na lógica)

$$\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$


$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$

I) $\overline{(A+B)} \cdot (\overline{C+D})$

$$(A \cdot B) \cdot (\overline{C \cdot D}) = (A \cdot B) \cdot (\overline{C} \cdot \overline{D})$$

II) $\overline{A \cdot B} + \overline{C \cdot D} \Rightarrow (\overline{A \cdot B} + \overline{C \cdot D}) \Rightarrow \overline{(A \cdot B) \cdot (C \cdot D)}$

(I)

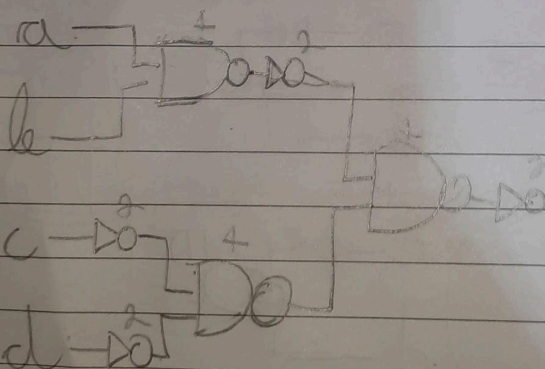


$$T = 4 \times 2 + 3 \times 4$$

$$= 8 + 12 = 20$$

(II)

C(II)

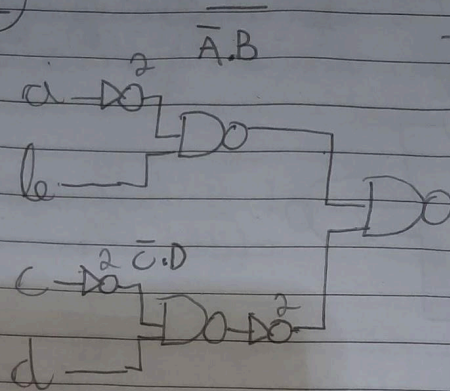

$$T = 3 \times 2 + 3 \times 4$$

$$6 + 12 = 18$$

c) Transformar a lógica do item a para implementar as memórias utilizando somente NOR's de duas entradas e maiores, por, implementar no Jogoim:

$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$


$$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

I) $\overline{A+B \cdot (C+D)}$

$$\Rightarrow \overline{(\overline{A+B} \cdot \overline{C+D})} \Rightarrow \overline{(\overline{A+B}) + \overline{C+D}}$$

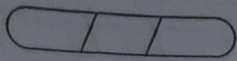
II) $\overline{(A.B) + (C.D)}$

$$\Rightarrow \overline{A.B} = \overline{A+B} + \overline{C.D} \Rightarrow \overline{A+B} \cdot \overline{C+D}$$



$$(I) \Rightarrow (A+B) + (C+D)$$


$$T = 3(2) + 3(4) = 6 + 12 = 18$$

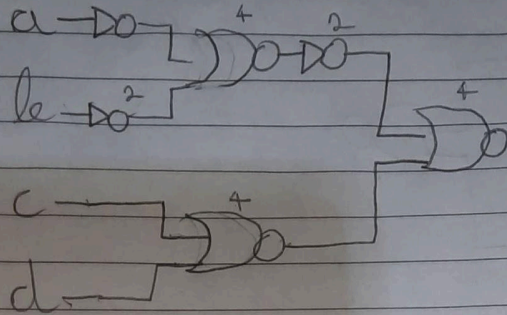

-11-

$$(II) \Rightarrow (A+B) + (C+D)$$

$$T = 4(2) + 3(4) = 8 + 12 = 20$$

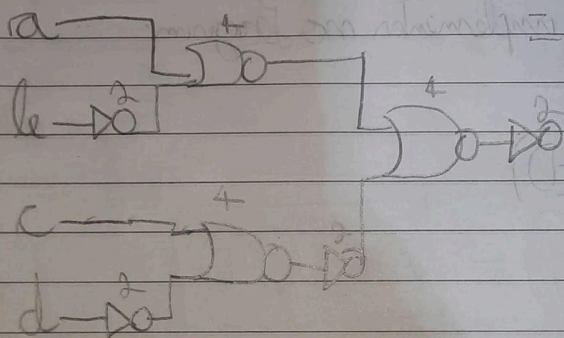

$$(A+B) + (C+D)$$

d) Dizer quantos transistores têm cada implementação de item b) e c) e, portanto, quais delas são menores.

$$\text{NOR's} \rightarrow \begin{aligned} & \textcircled{1} (A+B) + (C+D) \Rightarrow 18 \text{ transistores} \\ & \rightarrow \textcircled{2} (A+B) + (C+D) \Rightarrow 20 \text{ transistores} \end{aligned}$$

$$\text{NAND's} \rightarrow \begin{aligned} & \textcircled{1} (A.B) . (\overline{C.D}) = 20 \text{ transistores} \\ & \rightarrow \textcircled{2} (\overline{A.B}) . (C.D) = 18 \text{ transistores} \end{aligned}$$

Conclusão:

(I) com NOR's e (II) em NAND's, se programarmos circuitos com o menor número de transistores, tendo 18.